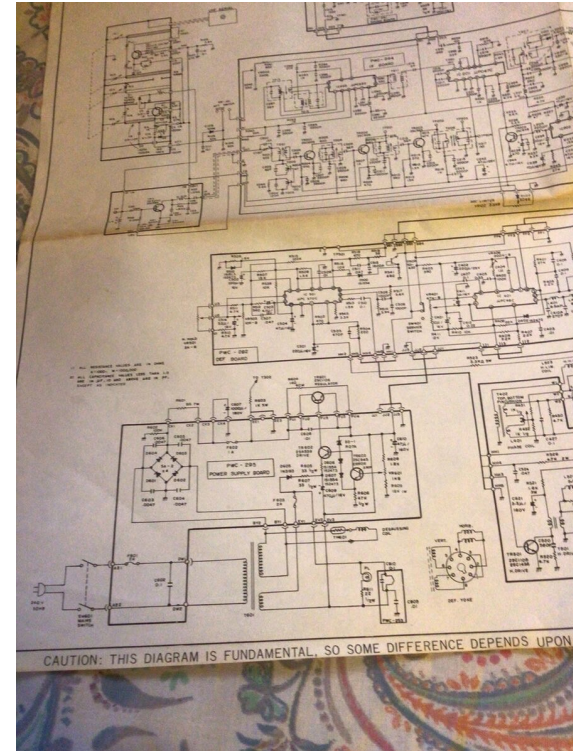


Verilog 기초

<https://youtu.be/Rw-1eq51S2k>


Verilog

- Verilog는 디지털 시스템과 회로를 설계하기 위해 사용되는 하드웨어 기술 언어이다.
- Verilog와 같은 HDL이 없을 때는 하드웨어 설계자가 직접 회로도를 그려 도면으로써 하드웨어를 설계함
 - HDL 하드웨어 기술 언어 - Hardware Description Language
- 그림으로 그리는 것 대신 HDL을 통해서 하드웨어 구조 또는 작동의 정의를 하고 시뮬레이션으로 검증을 수행.



Verilog

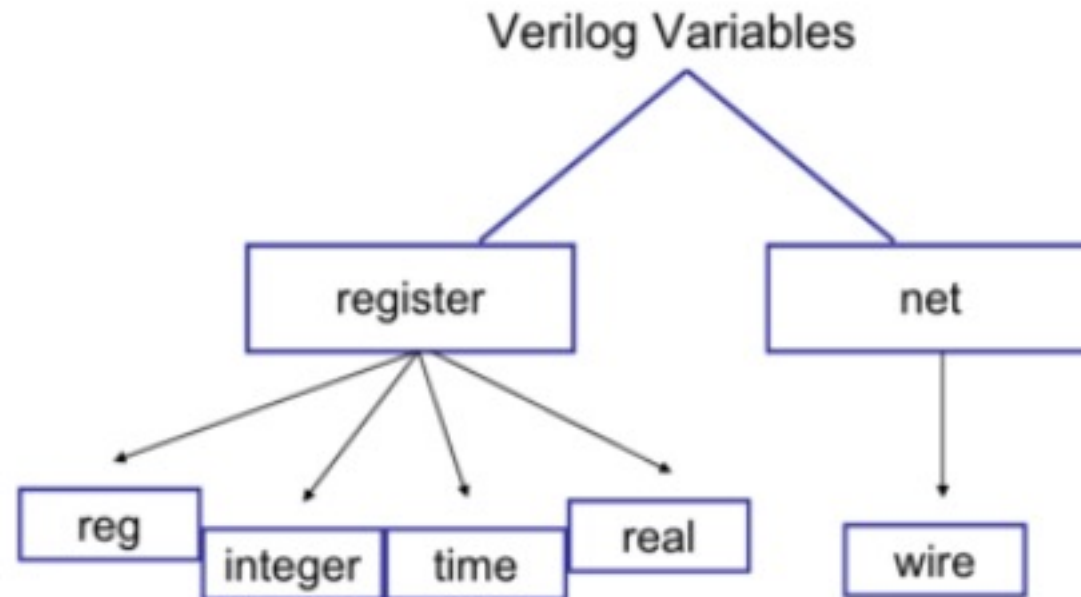- Verilog의 변수에는 register와 net 두 가지 변수 종류가 존재.
- register는 값을 저장하고 기억하는 역할
- net은 회로에서 이동하는 경로 역할



Verilog

- register의 타입
 - reg : 기본적인 저장 변수
 - integer : 정수 값을 저장하는 변수
 - time : 시간 값을 저장하는 변수, 주로 시뮬레이션에서 사용
 - real : 실수 값을 저장하는 변수, 부동소수점 연산이 필요할 때 사용.
- net의 타입
 - wire : net의 기본적인 형태.
- 이외에도 여러가지 타입이 존재
 - register – byte, shortint, longint
 - net– wand, wor, tri, trireg 등

Verilog

- 회로를 만들 때, 모듈을 사용함. 즉, c언어의 함수랑 비슷함.
 - c언어의 함수와 차이는 병렬로 처리되는 것과 항상 동작하는 점.
- 모듈을 구현할 때는 module로 시작해서, endmodule로 끝냄.

표 2.8 Verilog HDL의 연산자

연산자	기능	연산자	기능
{}, {}	결합, 반복	^	비트 exclusive or (비트 xor)
+, -, *, /, **	산술	^~ 또는 ~^	비트 등가 (비트 xnor)
%	나머지	&	축약 and
>, >=, <, <=	관계	~&	축약 nand
!	논리 부정		축약 or
&&	논리 and	~	축약 nor
	논리 or	^	축약 xor
==	논리 등가	^~ 또는 ~^	축약 xnor
!=	논리 부등	<<	논리 왼쪽 시프트
===	case 등가	>>	논리 오른쪽 시프트
!==	case 부등	<<<	산술 왼쪽 시프트
~	비트 부정	>>>	산술 오른쪽 시프트
&	비트 and	? :	조건
	비트 inclusive or	or	Event or


Verilog

- 기본적인 and_gate 코드 (.v 확장자를 사용)


```
module 전구_회로(스위치, 전구);  
    input 스위치;  
    output 전구;  
  
    assign 전구 = 스위치;  
endmodule
```

```
// and_gate.v  
module and_gate ();  
    input wire a;      // 입력 신호 a  
    input wire b;      // 입력 신호 b  
    output wire y;     // 출력 신호 y  
  
    // AND 연산을 수행하여 y에 결과를 할당  
    assign y = a & b;  
endmodule
```

 
```
// and_gate.v  
module and_gate (  
    input wire a,      // 입력 신호 a  
    input wire b,      // 입력 신호 b  
    output wire y      // 출력 신호 y  
);  
  
    // AND 연산을 수행하여 y에 결과를 할당  
    assign y = a & b;  
endmodule
```




		il			
and		0	1	x	z
i2	0	0	0	0	0
	1	0	1	x	x
	x	0	x	x	x
	z	0	x	x	x

 

		il			
nand		0	1	x	z
i2	0	1	1	1	1
	1	1	0	x	x
	x	1	x	x	x
	z	1	x	x	x

 

		il			
or		0	1	x	z
i2	0	0	1	x	x
	1	1	1	1	1
	x	x	x	x	x
	z	x	x	x	x

 

		il			
nor		0	1	x	z
i2	0	1	0	x	x
	1	0	0	0	0
	x	x	0	x	x
	z	x	0	x	x



		il			
xor		0	1	x	z
i2	0	0	1	x	x
	1	1	0	x	x
	x	x	x	x	x
	z	x	x	x	x



		il			
xnor		0	1	x	z
i2	0	1	0	x	x
	1	0	1	x	x
	x	x	x	x	x
	z	x	x	x	x

Verilog 테스트벤치

- 실제 하드웨어는 멈추지 않고 계속 동작함.
- initial block 내부에 있는 코드는 시간 순서에 따라서 위에서 아래로 실행됨. 즉, 병렬로 실행되지 않음.
 - 이러한 특징으로, 절차적인 block 이라고 함
- 시뮬레이션에서 한번만 실행되는 내용으로 초기화나 신호 값을 보깁기 위해서 사용됨.

```
reg A, B, SEL;  
initial begin  
    #0 SEL = 0; A = 0; B = 0;  
    #10 A = 1;  
    #10 SEL = 1;  
    #10 B = 1;  
end
```

Verilog 테스트벤치

- Icarus Verilog

- verilog 코드를 컴파일하고 시뮬레이션 할 수 있는 프로그램.
- .v 코드를 실행하고 결과 파일을 생성. 결과 파일에는 파형 정보를 담고 있어 시간에 따라 어떻게 동작하는지 확인 가능
- brew install icarus-verilog

- GTKWave

- 파형을 확인하는 프로그램, 시뮬레이션 결과를 시간에 따른 신호 변화로 시각화해서 보여줌.
- Icarus Verilog로 생성된 결과 파일을 불러와서, Verilog 회로에서 신호가 어떻게 변하는지 파형 그래프로 보여줌.
- brew install gtkwave

Verilog 테스트벤치

```
module and_gate (  
    input wire a,  
    input wire b,  
    output wire y  
);  
    assign y = a & b;  
endmodule
```

```
module or_gate (  
    input wire a,  
    input wire b,  
    output wire y  
);  
    assign y = a | b;  
endmodule
```

```
module top_module;  
    reg a, b;  
    wire and_y, or_y;  
  
    and_gate uut_and (  
        .a(a),      // top_module의 a를 and_gate의 a에 연결  
        .b(b),      // top_module의 b를 and_gate의 b에 연결  
        .y(and_y)   // and_gate의 y를 top_module의 and_y에 연결  
    );  
  
    or_gate uut_or (  
        .a(a),      // top_module의 a를 or_gate의 a에 연결  
        .b(b),      // top_module의 b를 or_gate의 b에 연결  
        .y(or_y)    // or_gate의 y를 top_module의 or_y에 연결  
    );  
  
    initial begin  
        $display("Time\t a b | AND y | OR y");  
        $display("-----");  
  
        a = 0; b = 0;  
        #10;  
        $display("%g\t %b %b | %b      | %b", $time, a, b, and_y, or_y);  
  
        a = 0; b = 1;  
        #10;  
        $display("%g\t %b %b | %b      | %b", $time, a, b, and_y, or_y);  
  
        a = 1; b = 0;  
        #10;  
        $display("%g\t %b %b | %b      | %b", $time, a, b, and_y, or_y);  
  
        a = 1; b = 1;  
        #10;  
        $display("%g\t %b %b | %b      | %b", $time, a, b, and_y, or_y);  
  
        $finish;  
    end  
endmodule
```

```
% iverilog -o result.out main.v  
% vvp result.out
```

Time	a b	AND y	OR y
10	0 0	0	0
20	0 1	0	1
30	1 0	0	1
40	1 1	1	1

main.v:53: \$finish called at 40 (1s)

Verilog


AND / OR 게이트

출력: 1개 / 입력: 多个

관련 모듈: and / or / xor / nana / nor / xnor

and | **or** | **nand** | **xor** | **nor** | **xnor** [instance name] (output, input1,, inputn);

논리연산에 가장 기초가 되는 게이트이다.

 

1-bit Full Adder

```
module full_adder_structural(x, y, c_in, s, c_out);
```

```
input x, y, c_in;
```

```
output s, c_out;
```

```
wire s1, c1, c2, c3;
```

```
xor xor_s1(s1, x, y);
```

```
xor xor_s2(s, s1, c_in);
```


```
and and_c1(c1, x, y);
```

```
and and_c2(c2, x, c_in);
```

```
and and_c3(c3, y, c_in);
```

```
or or_cout(c_out, c1, c2, c3);
```

```
endmodule
```

 

감 사 합 니 다