

Adder 기초 + Gidney Adder

임세진

<https://youtu.be/CkAv20INAMc>

Contents

01. Adder 종류

02. Quantum Gate

03. Gidney Adder

04. 구현 (Cirq)

05. Demo




01. Adder 종류 (1-bit Adder)

• Half Adder

- 두 1-bit 입력의 합을 출력, Carry 고려 X
- $S = \text{sum} // A, B \text{를 XOR}$
- $C = \text{carry} // A, B \text{를 AND}$
- LSB에서만 사용


입력		출력	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

• Full Adder

- Half Adder + Carry 고려
- $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
- $C_{out} = (A \cdot B) + (C_{in} \cdot (A \oplus B))$
- 모든 bit에 대해 사용 가능
(이전 값의 Carry에 대한 계산 가능)


입력			출력	
A	B	C_I	C_O	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

 01. Adder 종류 (multi-bit Adder)

- Ripple Carry Adder

- Full Adder를 병렬로 연결하여 구성 (간단)
- 아래 bit의 Carry 값을 기다려야 하므로 약 $O(n)$ 의 딜레이 존재



- Carry-lookahead Adder

- Carry를 미리 계산하여 지연 시간을 줄임

$$G(A, B) = A \cdot B \quad // \text{ A, B가 모두 1일 때만 1}$$

$$P(A, B) = A \oplus B \quad // \text{ 0, 1 이나 1, 0 일 때만 1}$$

G(generate) : 하위 bit 연산에 관계없이 Carry 값이 반드시 생성되는지 여부 확인


P(propagate) : 추가적으로 Carry가 발생할 가능성 확인

$$S_i = P_i \oplus C_i$$

$$C_3 = G_2 + (P_2 \cdot C_2)$$

$$C_{i+1} = G_i + (P_i \cdot C_i) \quad C_3 = G_2 + (P_2 \cdot (G_1 + (P_1 \cdot C_1)))$$

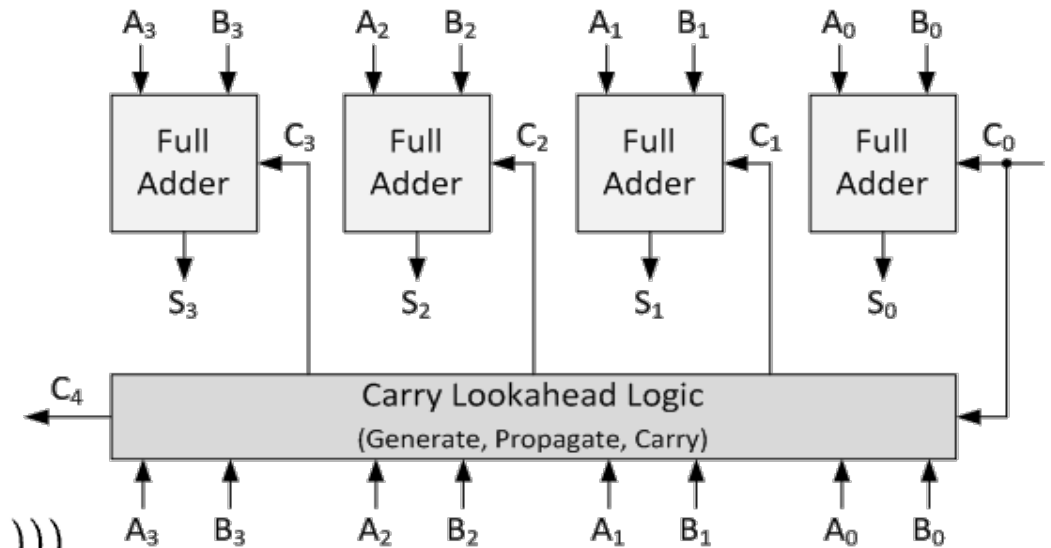
이전 자리의 Carry가 계산되기를 **기다리지 않고** 빠르게 처리할 수 있음



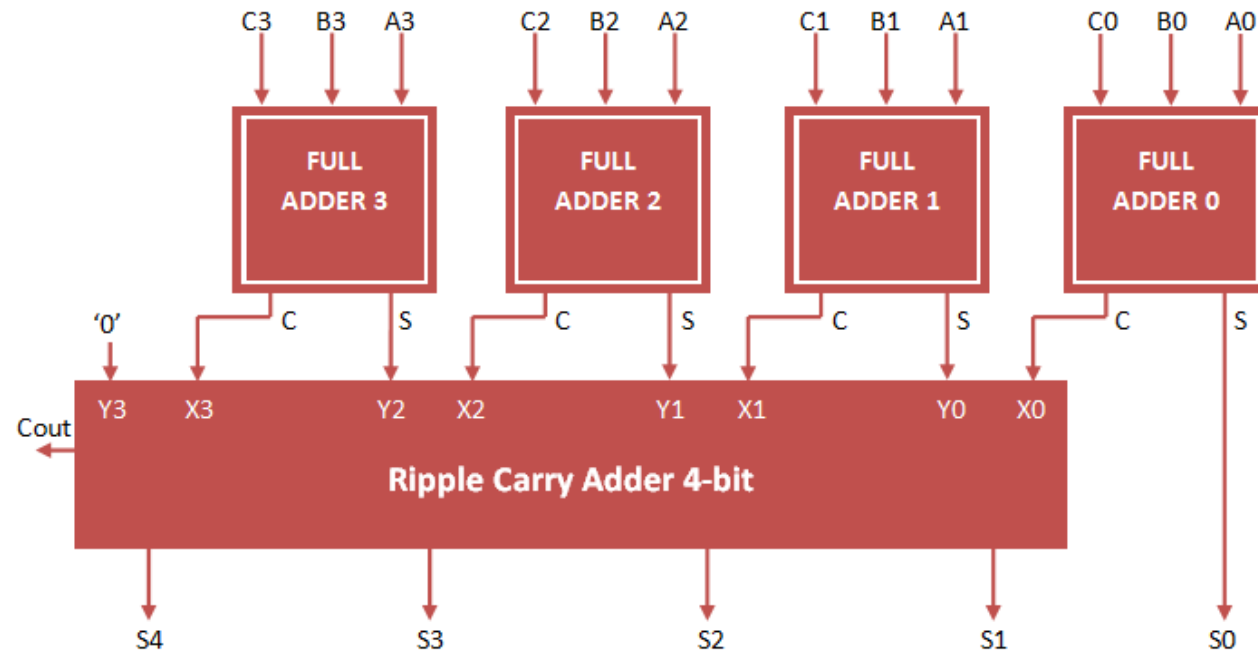01. Adder 종류 (multi-bit Adder)

- Carry-save Adder

- 입력된 수의 각각의 bit는 FA를 + 중간 결과는 RCA를 거쳐 최종 결과는 얻는 방식
- **피연산자가 여러 개일 때(3개 이상)** 병렬성을 이용해서 계산 성능을 크게 향상시킬 수 있음 (곱셈기 설계 시 핵심이 되는 가산기)



02. Quantum Gate

Dirac notation (Bra-Ket notation)


$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

X (NOT) gate



Input Qubit의 상태를 반전시킴
Ex) $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0$ (NOT 연산과 동일)

Classical control

 

Classical logic으로 gate를 control
 $\phi = 1 \rightarrow U$ gate 적용


H (Hadamard) gate

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$|1\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Qubit을 중첩 상태로 만듦


CNOT gate

 

$a=1 \rightarrow b$ 에 X (NOT) 연산 적용

Ex) $a=1, b=1 \rightarrow b=0$ ($a \oplus b$ 의 결과를 b에 저장)

Toffoli (CCNOT) gate

 

$a=1, b=1 \rightarrow c$ 에 X (NOT) 연산 적용

Ex) $a=1, b=1, c=0 \rightarrow c=1$ ($(a \cdot b) \oplus c$ 를 c에 저장)

03. Gidney Adder


Halving the cost of quantum addition

Craig Gidney

Google, Santa Barbara, CA 93117, USA

June 14, 2018

Ripple Carry Adder

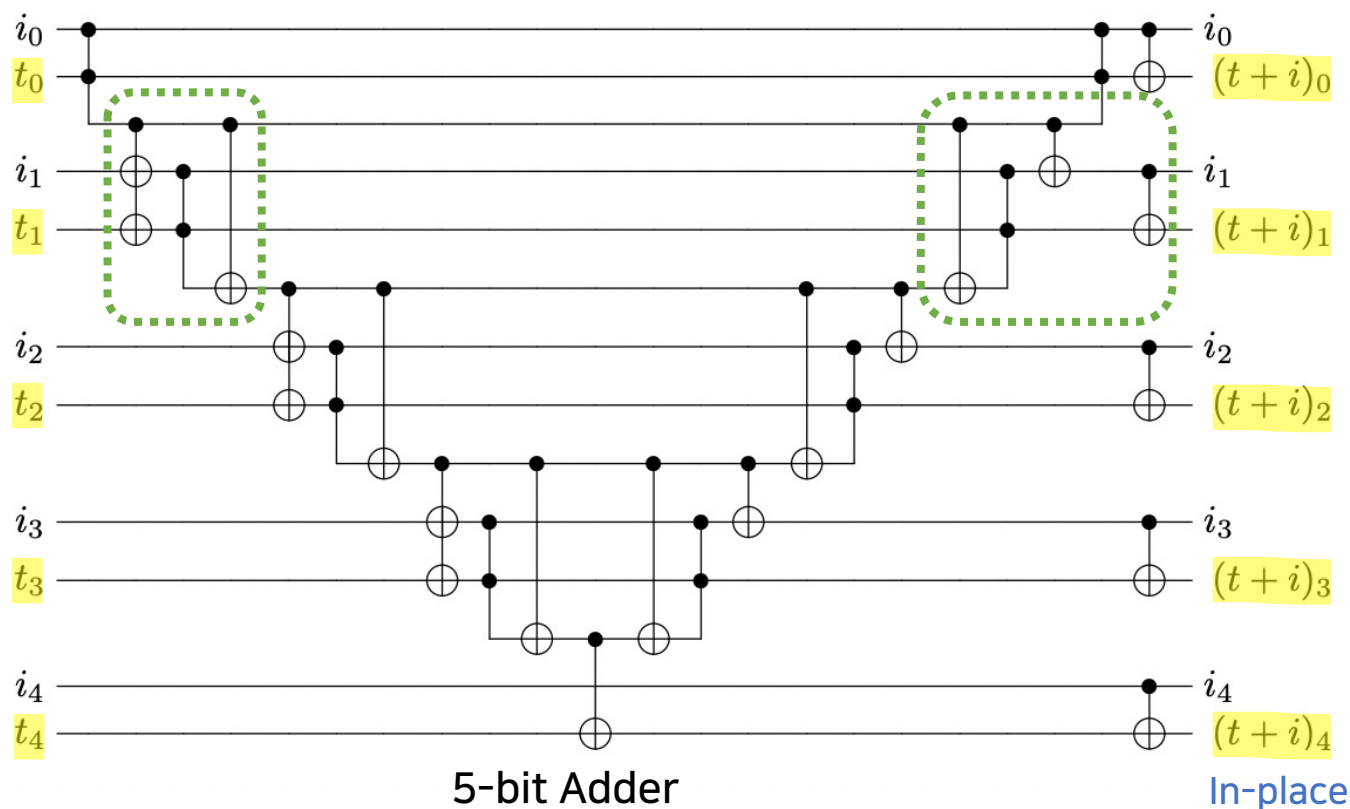


T-gate 구현에 비용이 많이 듦

→ T-count와 T-depth를 줄이는 것이 중요


Toffoli-gate는 대표적으로 T-gate가 많이 사용됨

→ 이 논문에서는 Toffoli를 Temporary logical-AND로 대체

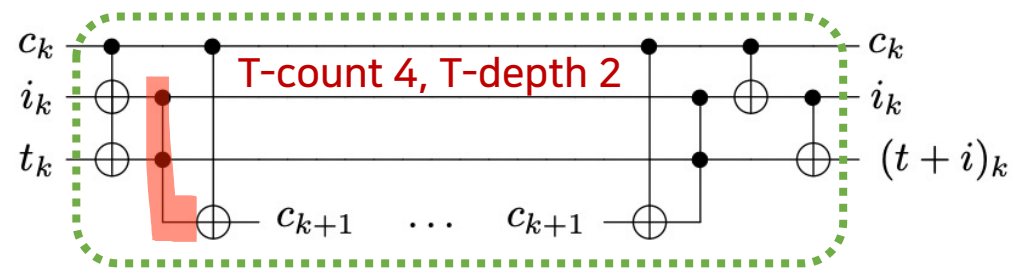→ T-count를 절반으로 줄임 *Compute/Uncompute 쌍으로 나타나는 Toffoli-gate




Adder circuit building-block

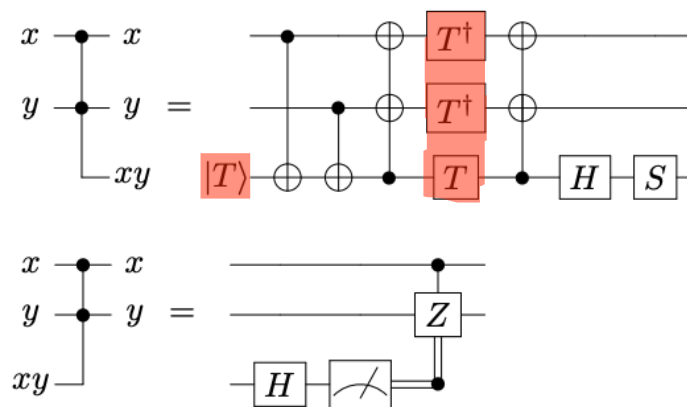


03. Gidney Adder

tions such as T gates. Instead, T gates are performed by distilling and consuming $|T\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\pi/4}|1\rangle)$

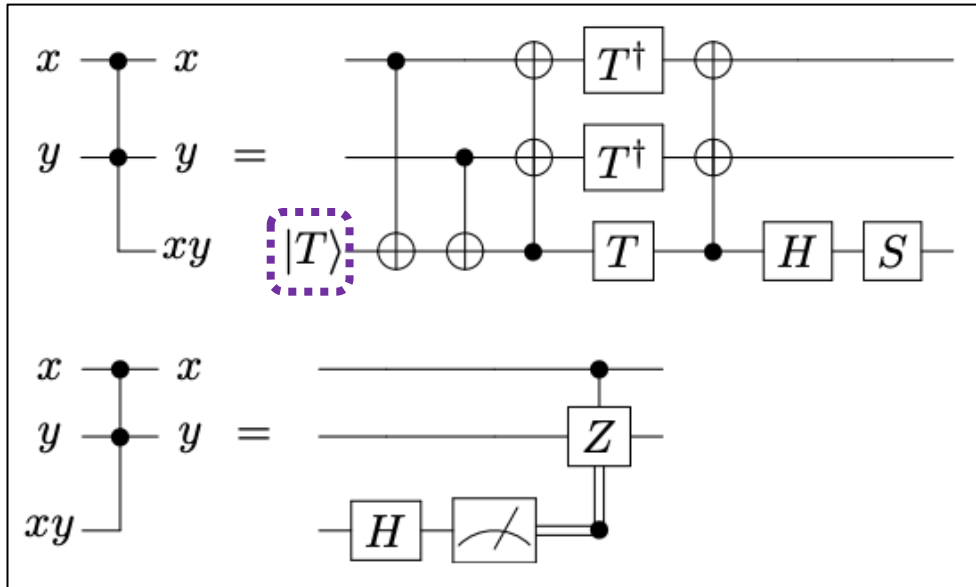

Compute(위)/Uncompute(아래) logical-AND

$|T\rangle$ 는 $|0\rangle$ 에 H gate와 T gate를 수행하는 것으로 구현

 

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{\pi i}{4}} \end{bmatrix} \right) \times \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$


$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1+0 \\ 0+0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0+0 \\ 0+e^{\frac{\pi i}{4}} \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ e^{\frac{\pi i}{4}} \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{\frac{\pi i}{4}}|1\rangle)$$

 
03. Gidney Adder

논문에서 제안한 Adder 회로를 살펴보면 Modular Adder임 → 일반 Adder가 필요



최상위 비트에서 발생할 수 있는 Carry 무시

5-bit Adder 회로
수정 전 → 수정 후

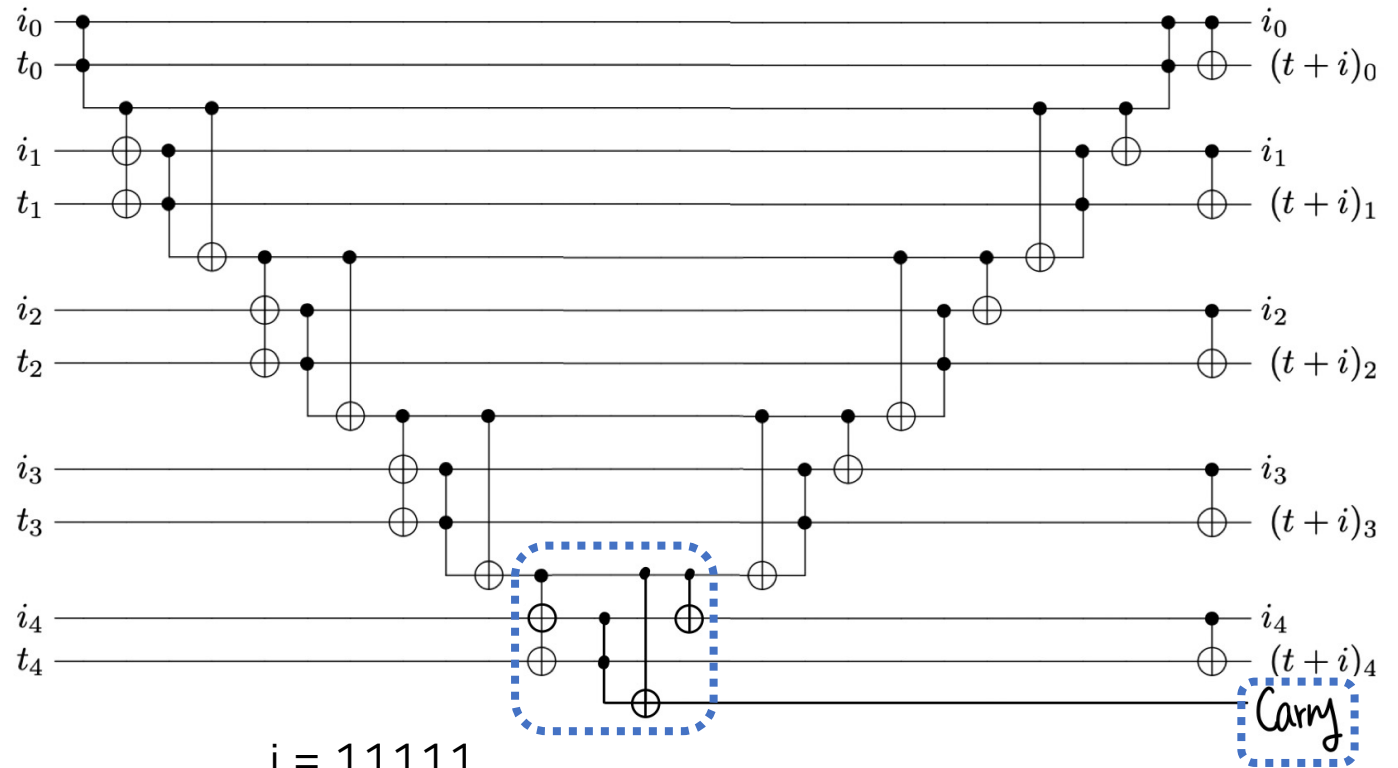


$i = 11111$

$t = 10000$

01111 → 101111

04. 구현 (Cirq)

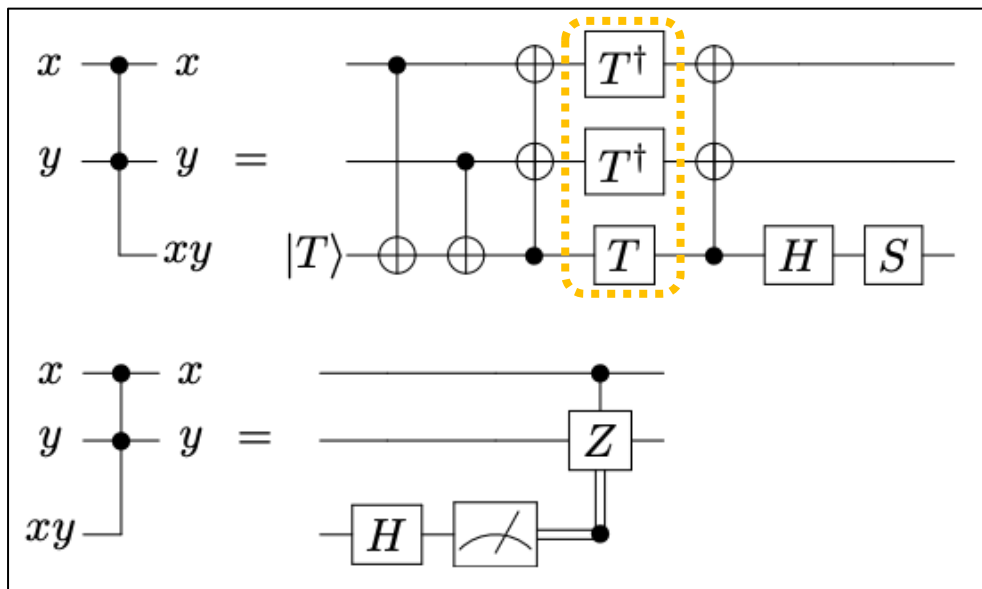

```
def logical_and(i,t,c):
    yield [H(c)]
    yield [T(c)]
    yield [CNOT(i,c), CNOT(t,c)]
    yield [CNOT(c,i), CNOT(c,t)]
    yield [cirq.Moment((T ** -1)(i), (T ** -1)(t), T(c))]
    yield [CNOT(c,i), CNOT(c,t)]
    yield [H(c)]
    yield [S(c)]
```

sejin


```
def logical_and_reverse(i,t,c):
    yield [H(c)]
    yield [measure(c, key=c.name)]
    yield [CZ(i,t).with_classical_controls(c.name)]
```

```
A0: —X— —@— —X— —T^-1— —X— —@—
      |   |   |   |
B0: — — —@— —X— —T^-1— —X— —X— —M('result')—
      |   |   |   |
C0: —H—T—X—X—@—@—T—@—@—H—S—M—
[0 1]
T_depth : 3
T_count : 4
```

```
A0: —X— —@— —X— —T^-1— —X— —@—
      |   |   |   |
B0: — — —@— —X— —T^-1— —X— —X— —M('result')—
      |   |   |   |
C0: —H—T—X—X—@—@—T—@—@—H—S—M—
[0 1]
T_depth : 2
T_count : 4
```

자동으로 depth를 줄여주는 기능의 역효과로, Moment 연산을 안썼을 경우 T-depth가 늘어남

04. 구현 (Cirq)


 


```
def construct_circuit(self):  
    n = len(self.A)  
    C = [NamedQubit("C" + str(i)) for i in range(n)]  
    operations = []  
  
    for k in range(n):  
        if(k==0):  
            operations.append(logical_and(self.A[k], self.B[k], C[k]))  
  
        else: building-block  
            operations.append([CNOT(C[k-1], self.A[k]), CNOT(C[k-1], self.B[k])])  
            operations.append(logical_and(self.A[k], self.B[k], C[k]))  
            operations.append(CNOT(C[k-1], C[k]))  
            if (k == n-1):  
                operations.append(CNOT(C[k-1], self.A[k]))
```

 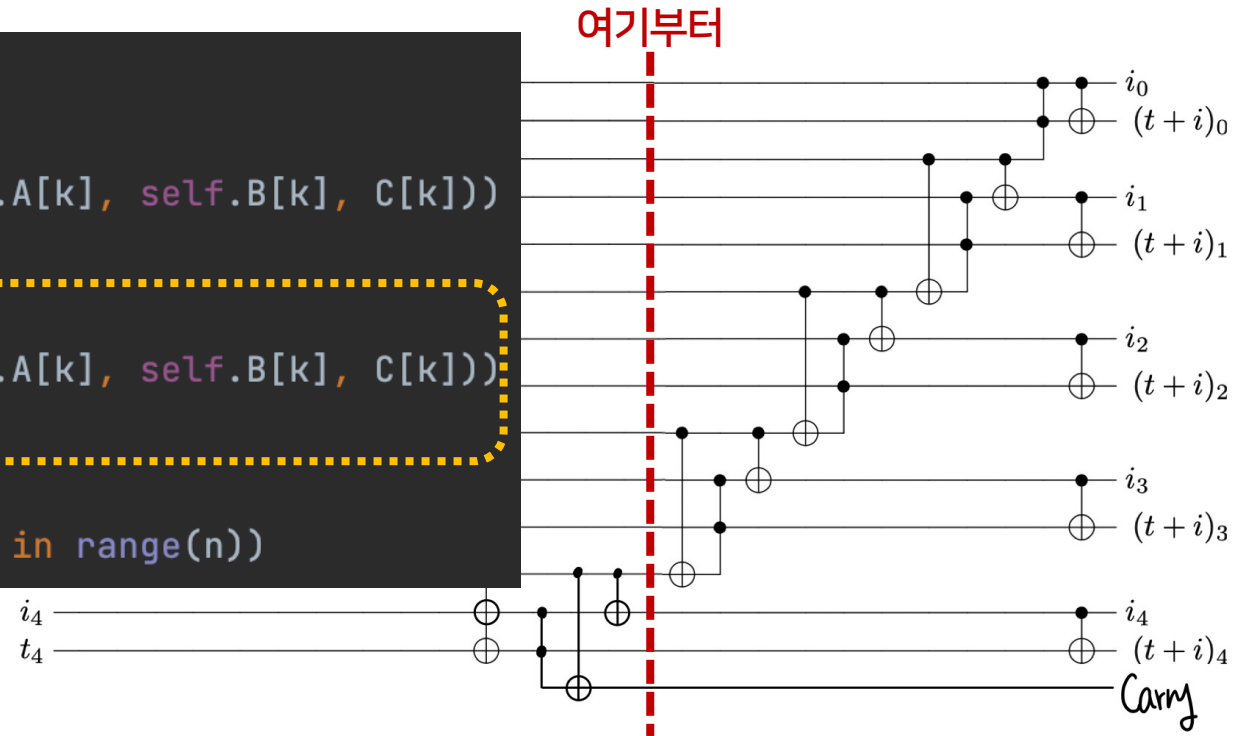04. 구현 (Cirq)

```
for k in reversed(range(n-1)):
    if(k==0):
        operations.append(logical_and_reverse(self.A[k], self.B[k], C[k]))
    else: building-block
        operations.append(CNOT(C[k-1], C[k]))
        operations.append(logical_and_reverse(self.A[k], self.B[k], C[k]))
        operations.append(CNOT(C[k-1], self.A[k]))

operations.append(CNOT(self.A[k], self.B[k]) for k in range(n))
```



05. Demo

감사합니다

