

2의 보수 곱셈기 양자회로

https://youtu.be/k21U9F_2Ug

서론

- 2의 보수 곱셈 양자 회로 구현

- 1의 보수 :

- 모든 비트 반전하여 음수표현, 0의 표현이 0과 -0 두가지
(+5, 00000101) → 비트반전 (-5, 11111010)


- 2의 보수 : 모든 비트 반전 후 더하기 1하여 음수표현

- +5 (00000101) → 비트반전 (11111010) → 더하기 1 (11111011) : -5.

- 컴퓨터상에서 주로 사용되는 표현
 - 양의 정수보다 복잡도가 있음
 - 뿔셈을 더하기로 연산 가능 : 보수를 취하고 더하기


- 양자 회로 구현

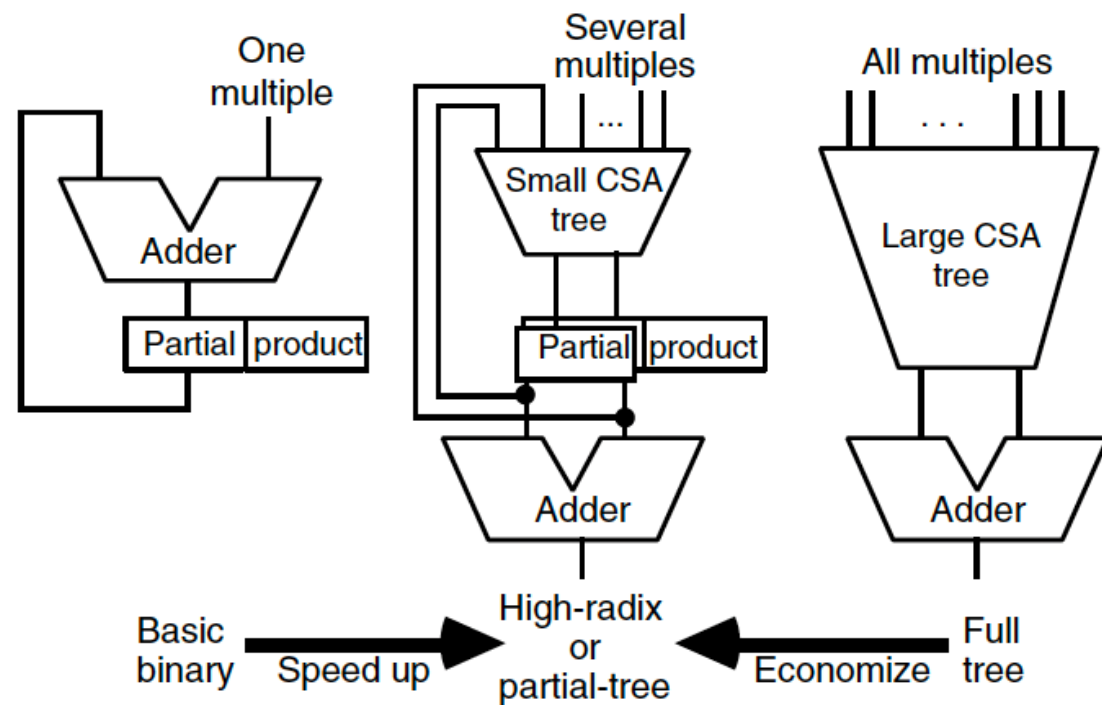- 여러 방식에 따른 자원차이
 - Shift-Add 방식 : 자원 효율적
 - Tree 방식 : 고속
 - 고차 기수 : 균형



이진 곱셈

• 이진 곱셈

 


기본 과정

1. Multiplier의 최하위 비트부터 시작하여 Multiplicand에 곱함
2. 각 단계마다 피곱수를 한 자리씩 왼쪽으로 시프트
3. 모든 곱셈 결과를 합산

(a) Right-shift algorithm

a	1	0	1	0				
x	1	0	1	1				
<hr/>								
$p^{(0)}$	0	0	0	0				
$+x_0a$	1	0	1	0				
<hr/>								
$2p^{(1)}$	0	1	0	1	0			
$p^{(1)}$	0	1	0	1	0			
$+x_1a$	1	0	1	0	0			
<hr/>								
$2p^{(2)}$	0	1	1	1	1	0		
$p^{(2)}$	0	1	1	1	1	0		
$+x_2a$	0	0	0	0	0	0		
<hr/>								
$2p^{(3)}$	0	0	1	1	1	1	0	
$p^{(3)}$	0	0	1	1	1	1	0	
$+x_3a$	1	0	1	0	0	0	0	
<hr/>								
$2p^{(4)}$	0	1	1	0	1	1	1	0
$p^{(4)}$	0	1	1	0	1	1	1	0

- 기본 Shift-add 덧셈

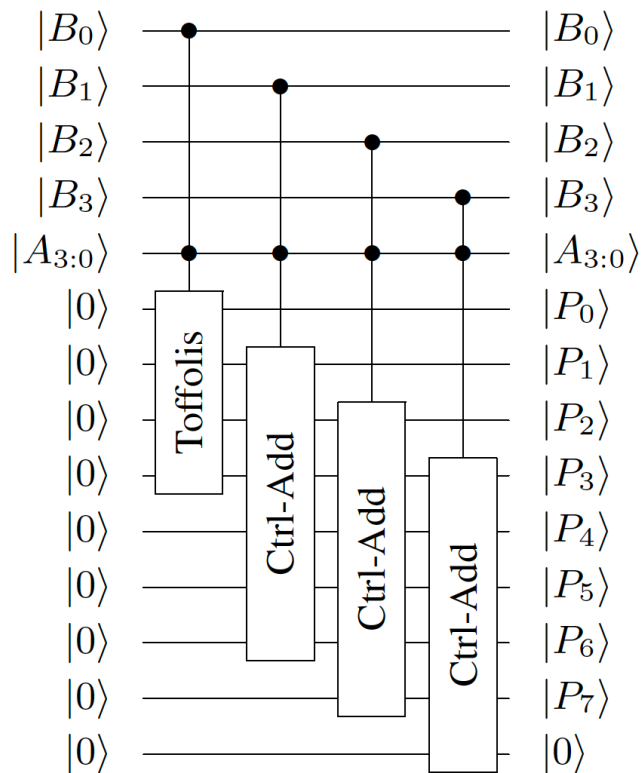

- 양자회로 구현

2의 보수 곱셈

- 기본적으로 양수 곱셈과 유사,
- 피연산자 중 하나 또는 둘 모두가 음수일 때 추가 고려

(a) Right-shift algorithm

a	1	0	1	0					
x	1	0	1	1					
=====									
$p^{(0)}$	0	0	0	0					
$+x_0a$	1	0	1	0					
=====									
$2p^{(1)}$	0	1	0	1	0				
$p^{(1)}$	0	1	0	1	0	0			
$+x_1a$	1	0	1	0					
=====									
$2p^{(2)}$	0	1	1	1	1	0			
$p^{(2)}$	0	1	1	1	1	0	0		
$+x_2a$	0	0	0	0					
=====									
$2p^{(3)}$	0	0	1	1	1	1	0		
$p^{(3)}$	0	0	1	1	1	1	0		
$+x_3a$	1	0	1	0					
=====									
$2p^{(4)}$	0	1	1	0	1	1	1	0	
$p^{(4)}$	0	1	1	0	1	1	1	0	
=====									

- 둘 다 양수

a	1	0	1	1	0					
x	0	1	0	1	1					
=====										
$p^{(0)}$	0	0	0	0	0					
$+x_0a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(1)}$	1	1	0	1	1	0				
$p^{(1)}$	1	1	0	1	1	0	0			
$+x_1a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(2)}$	1	1	0	0	0	1	0			
$p^{(2)}$	1	1	0	0	0	1	0			
$+x_2a$	0	0	0	0	0					
=====										
$2p^{(3)}$	1	1	1	0	0	0	1	0		
$p^{(3)}$	1	1	1	0	0	0	1	0		
$+x_3a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(4)}$	1	1	0	0	1	0	0	1	0	
$p^{(4)}$	1	1	0	0	1	0	0	1	0	
$+x_4a$	0	0	0	0	0					
=====										
$2p^{(5)}$	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
$p^{(5)}$	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
=====										

- 멀티플라이어가 양수

a	1	0	1	1	0					
x	1	0	1	0	1					
=====										
$p^{(0)}$	0	0	0	0	0					
$+x_0a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(1)}$	1	1	0	1	1	0				
$p^{(1)}$	1	1	0	1	1		0			
$+x_1a$	0	0	0	0	0					
=====										
$2p^{(2)}$	1	1	1	0	1	1	0			
$p^{(2)}$	1	1	1	0	1		1	0		
$+x_2a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(3)}$	1	1	0	0	1	1	1	0		
$p^{(3)}$	1	1	0	0	1		1	1	0	
$+x_3a$	0	0	0	0	0					
=====										
$2p^{(4)}$	1	1	1	0	0	1	1	1	0	
$p^{(4)}$	1	1	1	0	0		1	1	1	0
$+(-x_4a)$	0	1	0	1	0					
=====										
$2p^{(5)}$	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
$p^{(5)}$	0	0	0	1	1		0	1	1	1
=====										

- 멀티플라이어가 음수

양자 회로 구현 고려사항

- 2의 보수 변환
 - 2의 보수 변환 방법 : 모든 비트 반전 후 더하기 1 하여 음수표현
 - 더하기 1의 경우 캐리가 발생 → 추가 토플리 게이트
- 뺄셈 활용

$$A-B = A + \overline{B} + 1$$

$$A-B = \overline{\overline{A}} + B$$
- 피연산자에 따른 연산차이
 - If,else 없이 논리연산으로 동작필요
 - 부호의 결정
 - 0인경우...

a	1	0	1	1	0					
x	0	1	0	1	1					
=====										
$p^{(0)}$	0	0	0	0	0					
$+x_0a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(1)}$	1	1	0	1	1	0				
$p^{(1)}$	1	1	0	1	1		0			
$+x_1a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(2)}$	1	1	0	0	0	1	0			
$p^{(2)}$	1	1	0	0	0		1	0		
$+x_2a$	0	0	0	0	0					
=====										
$2p^{(3)}$	1	1	1	0	0	0	1	0		
$p^{(3)}$	1	1	1	0	0		0	1	0	
$+x_3a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(4)}$	1	1	0	0	1	0	0	1	0	
$p^{(4)}$	1	1	0	0	1		0	0	1	0
$+x_4a$	0	0	0	0	0					
=====										
$2p^{(5)}$	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
$p^{(5)}$	1	1	1	0	0		1	0	0	1
=====										

a	1	0	1	1	0					
x	1	0	1	0	1					
=====										
$p^{(0)}$	0	0	0	0	0					
$+x_0a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(1)}$	1	1	0	1	1	0				
$p^{(1)}$	1	1	0	1	1		0			
$+x_1a$	0	0	0	0	0					
=====										
$2p^{(2)}$	1	1	1	0	1	1	0			
$p^{(2)}$	1	1	1	0	1		1	0		
$+x_2a$	1	0	1	1	0					
=====										
$2p^{(3)}$	1	1	0	0	1	1	1	0		
$p^{(3)}$	1	1	0	0	1		1	1	0	
$+x_3a$	0	0	0	0	0					
=====										
$2p^{(4)}$	1	1	1	0	0	1	1	1	0	
$p^{(4)}$	1	1	1	0	0		1	1	1	0
$+(-x_4a)$	0	1	0	1	0					
=====										
$2p^{(5)}$	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
$p^{(5)}$	0	0	0	1	1		0	1	1	1
=====										

booth-recoding

- 곱하는 수(multiplier)의 표현을 변형
- 부호 계산이 간단

x_i	x_{i-1}	y_i	Explanation
0	0	0	No string of 1s in sight
0	1	1	End of string of 1s in x
1	0	-1	Beginning of string of 1s in x
1	1	0	Continuation of string of 1s in x

=====										
a	1	0	1	1	0					
x	1	0	1	0	1	Multiplier				
y	-1	1	-1	1	-1	Booth-recoded				
=====										
$p^{(0)}$	0	0	0	0	0					
$+y_0a$	0	1	0	1	0					

$2p^{(1)}$	0	0	1	0	1	0				
$p^{(1)}$	0	0	1	0	1	0				
$+y_1a$	1	0	1	1	0					






$2p^{(2)}$	1	1	1	0	1	1	0			
$p^{(2)}$	1	1	1	0	1	1	0			
$+y_2a$	0	1	0	1	0					

$2p^{(3)}$	0	0	0	1	1	1	1	0		
$p^{(3)}$	0	0	0	1	1	1	1	0		
$+y_3a$	1	0	1	1	0					


$2p^{(4)}$	1	1	1	0	0	1	1	1	0	
$p^{(4)}$	1	1	1	0	0	1	1	1	0	
$+y_4a$	0	1	0	1	0					

$2p^{(5)}$	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
$p^{(5)}$	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
=====										

booth-recoding 양자회로

 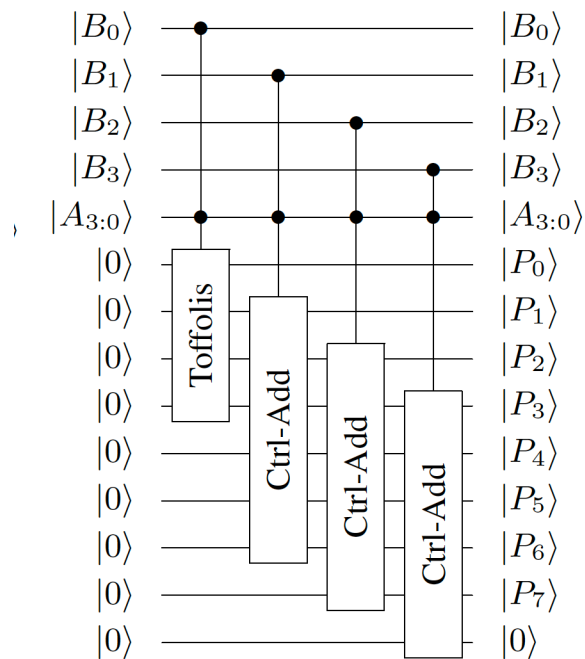   

$$\bar{A} + B$$

 


$$A + \bar{B} + 1$$


- 양의 정수 곱셈기

Radix-4

 - 한 번의 연산으로 2비트의 곱해지는 수(Multiplicand)를 처리
 - $2a$ 의 연산이 빠른경우 효율적





a			0	1	1	0	
$3a$		0	1	0	0	1	0
x				1	1	1	0
<hr/>							
$p^{(0)}$				0	0	0	0
$+(x_1x_0)_{\text{two}} a$		0	0	1	1	0	0
<hr/>							
$4p^{(1)}$		0	0	1	1	0	0
$p^{(1)}$				0	0	1	1
$+(x_3x_2)_{\text{two}} a$		0	1	0	0	1	0
<hr/>							
$4p^{(2)}$		0	1	0	1	0	1
$p^{(2)}$				0	1	0	1
<hr/>							

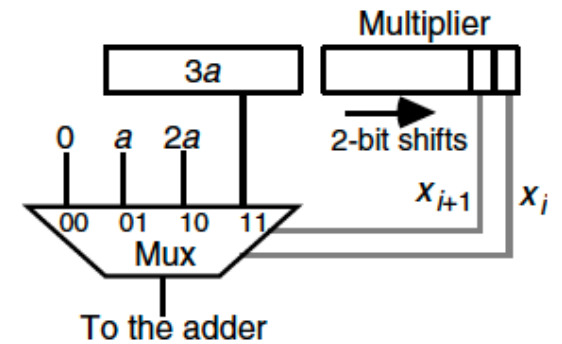

Radix-4 Booth's recoding

x_{i+1}	x_i	x_{i-1}	y_{i+1}	y_i	$z_{i/2}$	Explanation
0	0	0	0	0	0	No string of 1s in sight
0	0	1	0	1	1	End of a string of 1s in x
0	1	0	1	-1	1	Isolated 1 in x
0	1	1	1	0	2	End of a string of 1s in x
1	0	0	-1	0	-2	Beginning of a String of 1s in x
1	0	1	-1	1	-1	End one string, begin new string
1	1	0	0	-1	-1	Beginning of a string of 1s in x
1	1	1	0	0	0	Continuation of string of 1s in x


a	0	1	1	0
x	1	0	1	0
z	-1	-2		
Radix-4 recoded version of x				
$p^{(0)}$	0	0	0	0
$+Z_0a$	1	1	0	1
$4p^{(1)}$	1	1	0	1
$p^{(1)}$	1	1	1	1
$+Z_1a$	1	1	1	0
$4p^{(2)}$	1	1	0	1
$p^{(2)}$	1	1	0	1

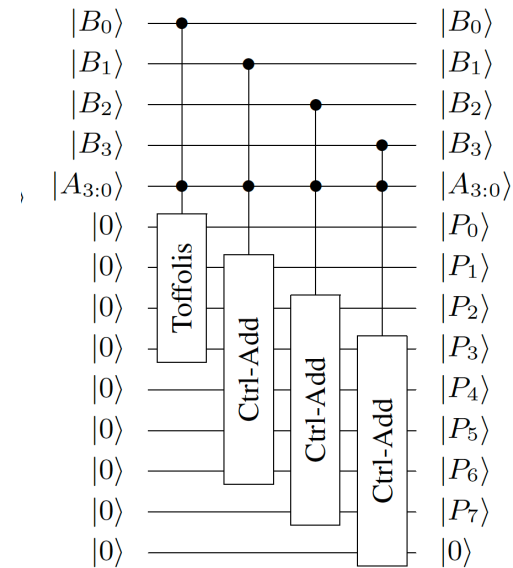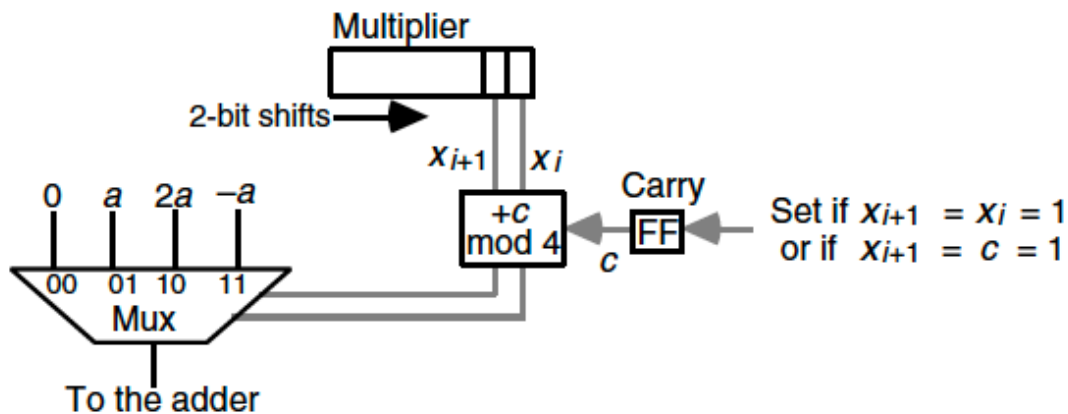

Radix-4 Booth's recoding


- 병렬

- $4 \times 2 + 4 \times 2$ 는 병렬 \times

 


- 분할정복

- 추가 큐비트 사용, 회로 깊이 감소

 

(a)

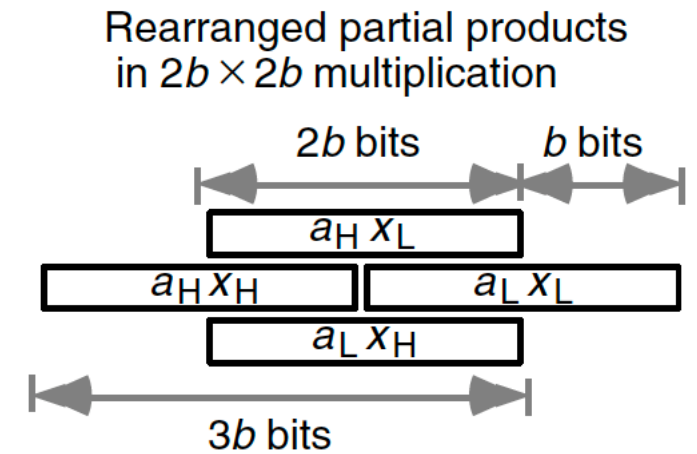

(b)

- 문제점

Baugh–Wooley 2's-complement multiplication

					$a_4\bar{x}_0$	a_3x_0	a_2x_0	a_1x_0	a_0x_0
					$a_4\bar{x}_1$	a_3x_1	a_2x_1	a_1x_1	a_0x_1
					$a_4\bar{x}_2$	a_3x_2	a_2x_2	a_1x_2	a_0x_2
					$a_4\bar{x}_3$	a_3x_3	a_2x_3	a_1x_3	a_0x_3
					a_4x_4	\bar{a}_3x_4	\bar{a}_2x_4	\bar{a}_1x_4	\bar{a}_0x_4
					\bar{a}_4				a_4
1					\bar{x}_4				x_4
p_9	p_8	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0

(c) Baugh–Wooley method's bit-matrix

					\bar{a}_4x_0	a_3x_0	a_2x_0	a_1x_0	a_0x_0
					\bar{a}_4x_1	a_3x_1	a_2x_1	a_1x_1	a_0x_1
					\bar{a}_4x_2	a_3x_2	a_2x_2	a_1x_2	a_0x_2
					\bar{a}_4x_3	a_3x_3	a_2x_3	a_1x_3	a_0x_3
					a_4x_4	\bar{a}_3x_4	\bar{a}_2x_4	\bar{a}_1x_4	\bar{a}_0x_4
1					1				
p_9	p_8	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0

(d) Modified Baugh–Wooley method

						$-a_4x_0$	a_3x_0	a_2x_0	a_1x_0	a_0x_0
						$-a_4x_1$	a_3x_1	a_2x_1	a_1x_1	a_0x_1
						$-a_4x_2$	a_3x_2	a_2x_2	a_1x_2	a_0x_2
						$-a_4x_3$	a_3x_3	a_2x_3	a_1x_3	a_0x_3
						a_4x_4	$-a_3x_4$	$-a_2x_4$	$-a_1x_4$	$-a_0x_4$
p_9	p_8	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0	

(b) 2's-complement bit-matrix

								y_7	y_6	y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0	
								x_7	x_6	x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0	
								1	$\overline{p_{70}}$	p_{60}	p_{50}	p_{40}	p_{30}	p_{20}	p_{10}	p_{00}
								$\overline{p_{71}}$	p_{61}	p_{51}	p_{41}	p_{31}	p_{21}	p_{11}	p_{01}	
								$\overline{p_{72}}$	p_{62}	p_{52}	p_{42}	p_{32}	p_{22}	p_{12}	p_{02}	
								$\overline{p_{73}}$	p_{63}	p_{53}	p_{43}	p_{33}	p_{23}	p_{13}	p_{03}	
								$\overline{p_{74}}$	p_{64}	p_{54}	p_{44}	p_{34}	p_{24}	p_{14}	p_{04}	
								$\overline{p_{75}}$	p_{65}	p_{55}	p_{45}	p_{35}	p_{25}	p_{15}	p_{05}	
								$\overline{p_{76}}$	p_{66}	p_{56}	p_{46}	p_{36}	p_{26}	p_{16}	p_{06}	
								$\overline{p_{77}}$	$\overline{p_{67}}$	$\overline{p_{57}}$	$\overline{p_{47}}$	$\overline{p_{37}}$	$\overline{p_{27}}$	$\overline{p_{17}}$	$\overline{p_{07}}$	
$\overline{s_{15}}$	$\overline{s_{14}}$	$\overline{s_{13}}$	$\overline{s_{12}}$	$\overline{s_{11}}$	$\overline{s_{10}}$	$\overline{s_9}$	$\overline{s_8}$	$\overline{s_7}$	$\overline{s_6}$	$\overline{s_5}$	$\overline{s_4}$	$\overline{s_3}$	$\overline{s_2}$	$\overline{s_1}$	$\overline{s_0}$	


결론

- 2의 보수 곱셈 양자 회로의 기법에 따른 구현 및 자원 비교 목표

- *Booth's recoding*
- *Hight-Radix*
- Baugh-Wooley 기반 트리
- 여러기법 복합

- 자원비교

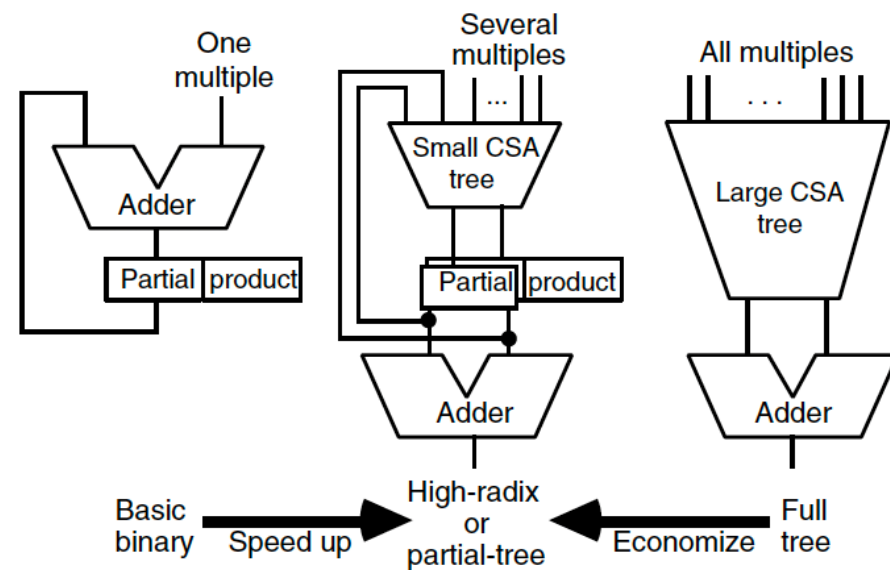- 제한된 큐비트 : 임베디드 컴퓨터 유사
리소스를 절약-보조 큐비트의 Uncompute를 포함
- 보조 큐비트 대비 Toffoli-depth, Toffoli-count



Q & A